

Gates Exercises


1. Draw a circuit diagram given the following Boolean expression

$$(A + B) \cdot (B + C)$$


$$A' \cdot B + (B + C)'$$

$$(A \cdot B)' + (C \cdot D)'$$


$$(A + B) \cdot (B + C)$$

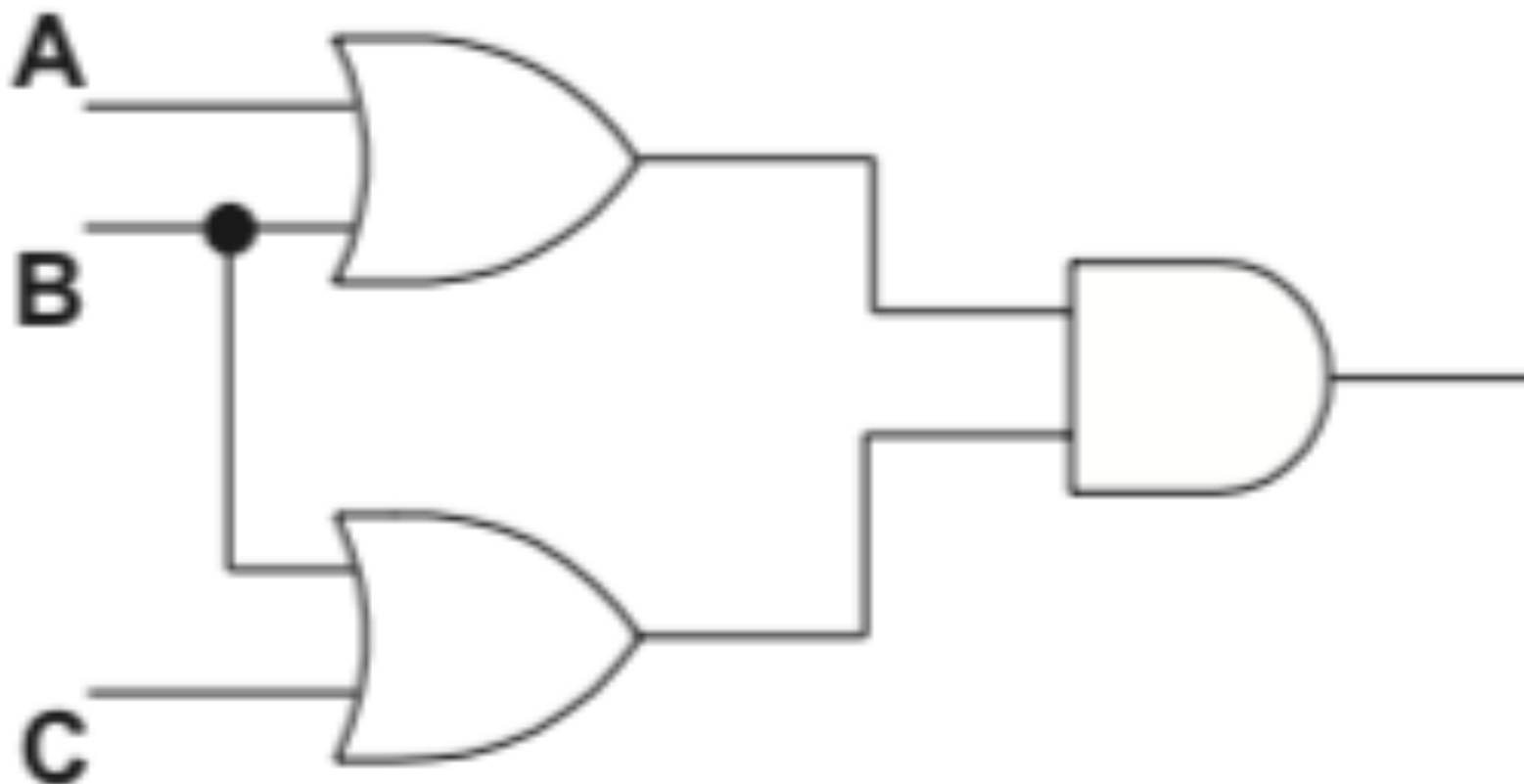


$$A' \cdot B + (B + C)'$$

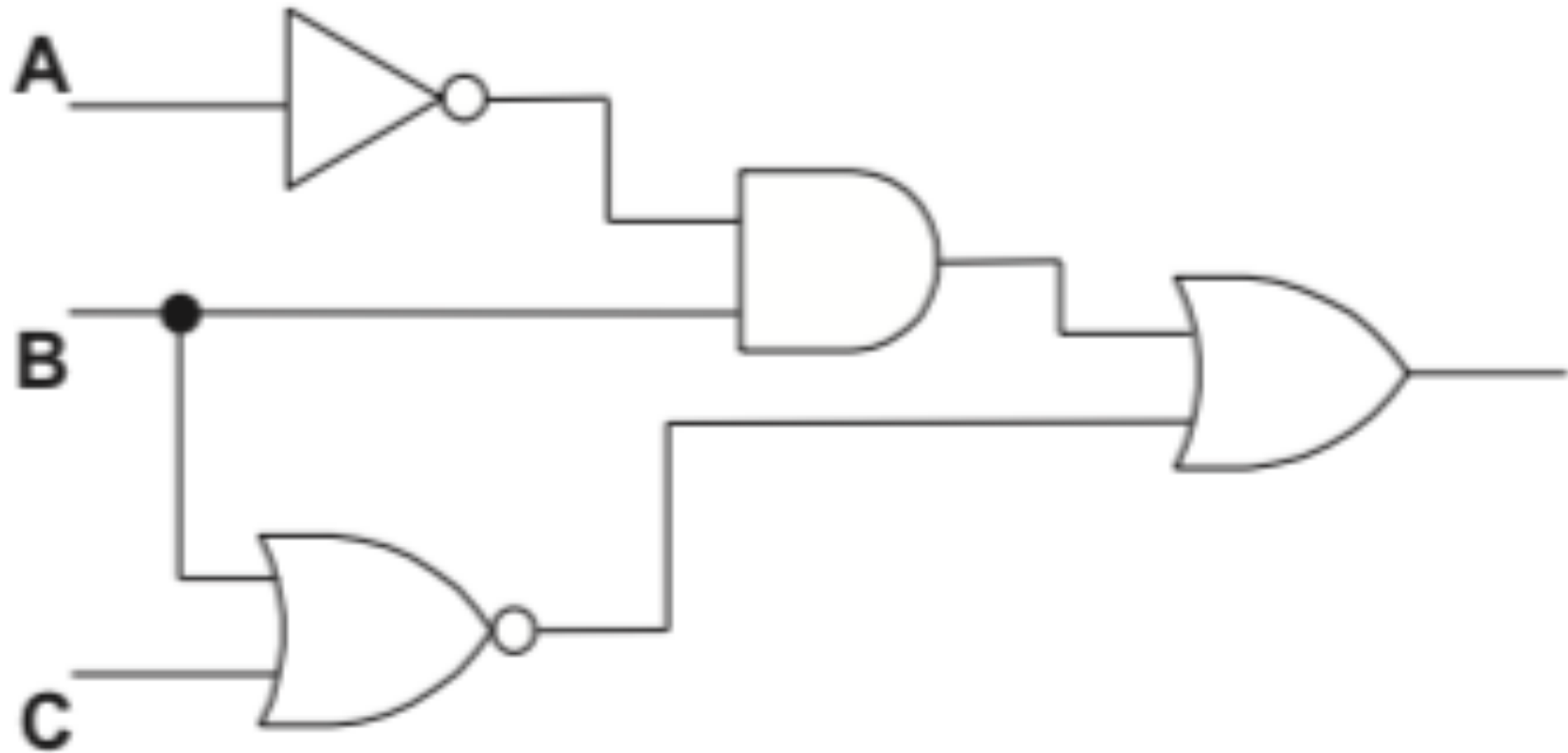

$$(A \cdot B)' + (C \cdot D)'$$

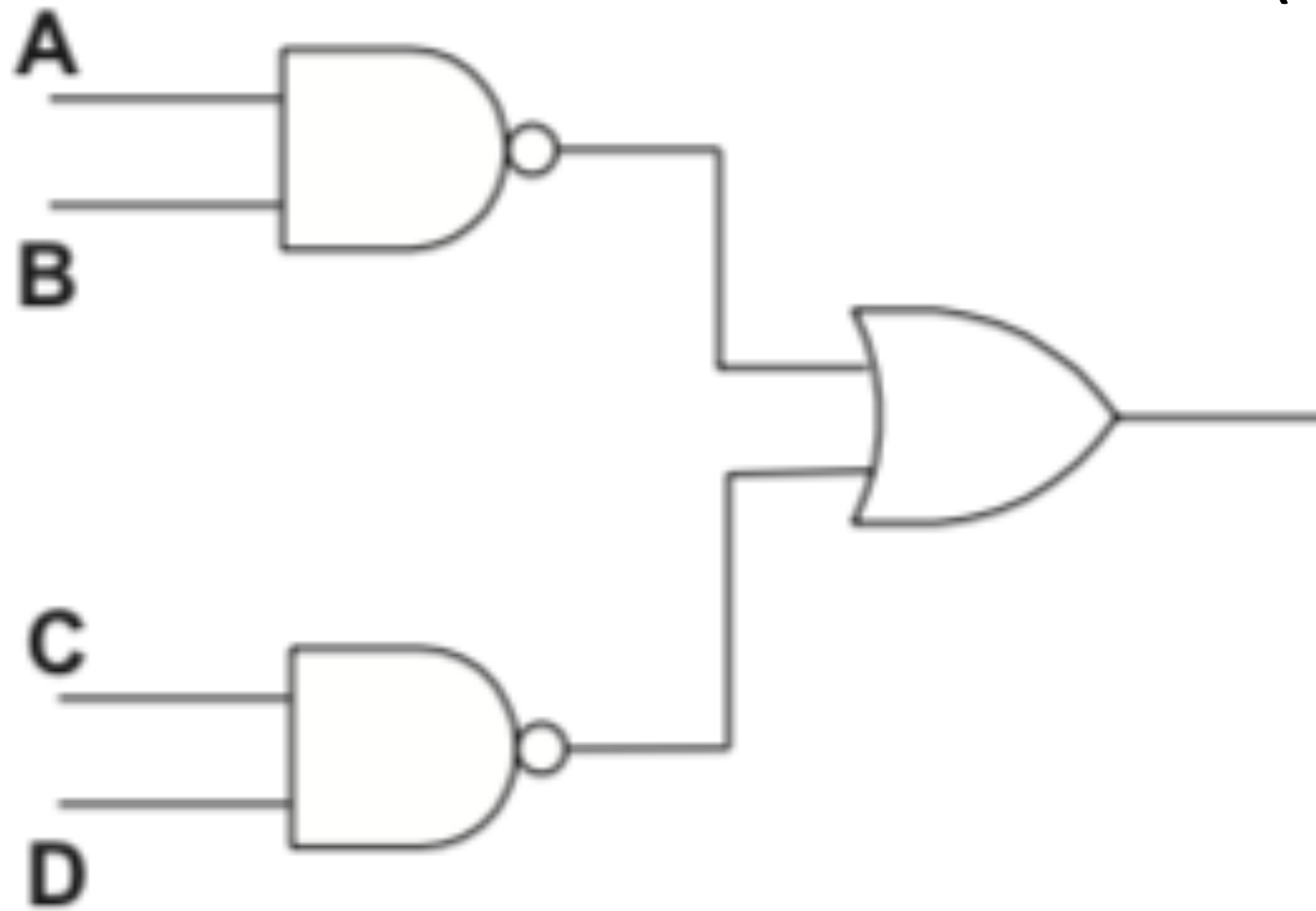


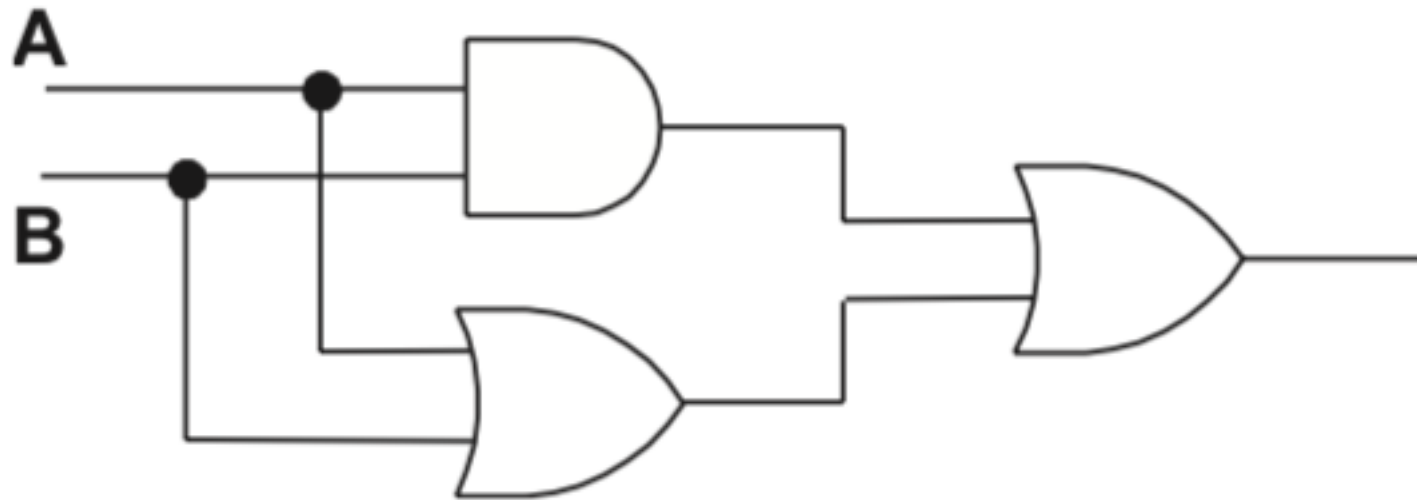2. Write the Boolean expression and truth table for the circuit




A	B	AB	A + B	AB + (A + B)
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

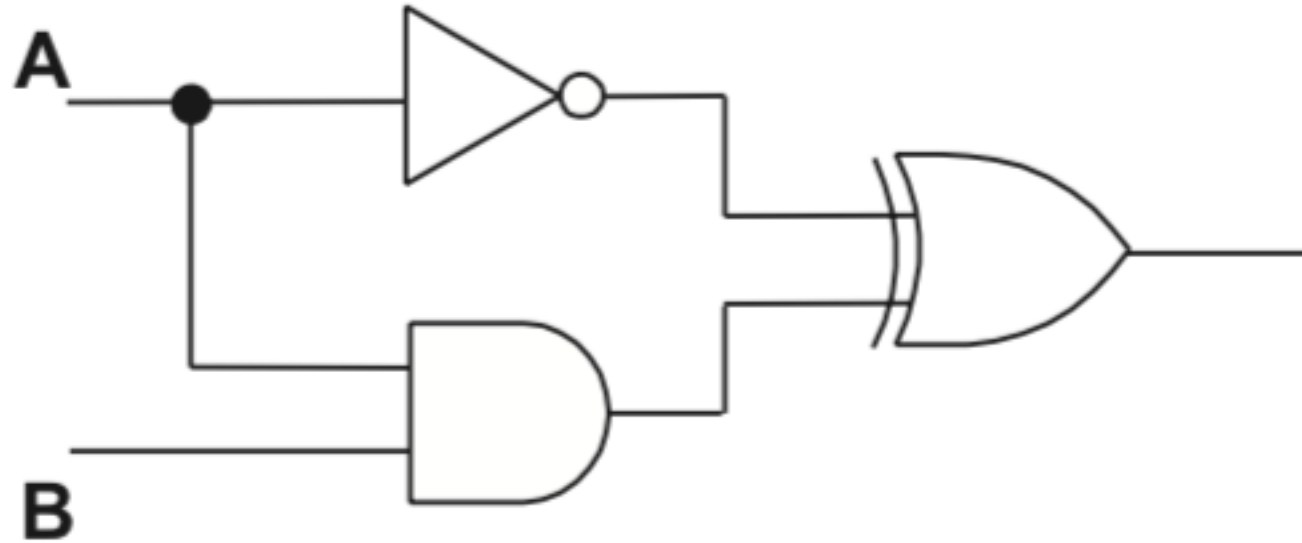3. Write the Boolean expression and truth table for the circuit



A	B	A'	AB	A' \oplus (AB)
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

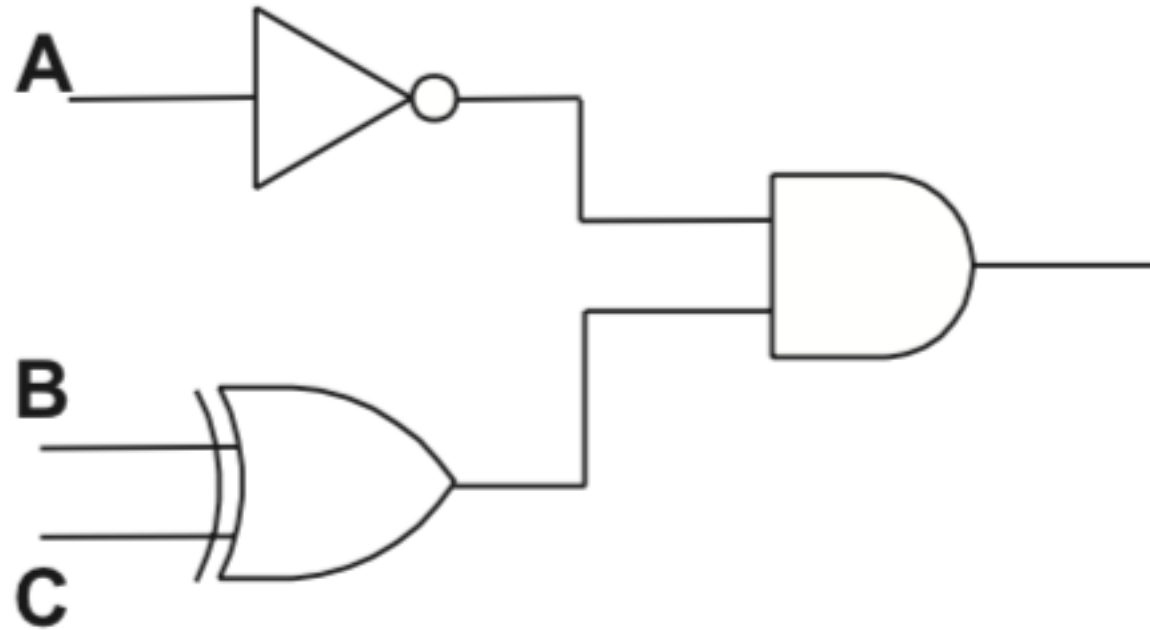4. Write the Boolean expression and truth table for the circuit



A	B	C	A'	B \oplus C	A'(B \oplus C)
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0